

Report: Lab02 寄存器堆与存储器及其应用

袁玉润 PB19111692

Register File

- Code

```
1 module register_file
2   #(parameter WIDTH = 4)
3   (
4     input clk,
5     input [2:0] ra0,
6     output [WIDTH-1:0] rd0,
7     input [2:0] ra1,
8     output [WIDTH-1:0] rd1,
9     input [2:0] wa,
10    input we,
11    input [WIDTH-1:0] wd
12  );
13    reg[WIDTH-1:0] regfile[0:7];
14    assign rd0 = regfile[ra0];
15    assign rd1 = regfile[ra1];
16    always @(posedge clk) begin
17      if(we)
18        regfile[wa] <= wd;
19    end
20  endmodule
```

- Simulation


前60ns内向寄存器堆依次写入6个数，之后读取其中3个

```
1 module regfile_testbench();
2   reg clk;
3   reg [2:0] ra0;
4   wire [3:0] rd0;
5   reg [2:0] ra1;
6   wire [3:0] rd1;
7   reg [2:0] wa;
8   reg we;
9   reg [3:0] wd;
10
11   register_file rf(clk, ra0, rd0, ra1, rd1, wa, we, wd);
12
13   initial clk = 0;
14   always #1 clk=~clk;
15
16   initial begin
17     wa = 3'd0; wd = 4'd1; we = 1;
18     #5 we = 0;
19     #5 wa = 3'd1; wd = 4'd2; we = 1;
20     #5 we = 0;
21     #5 wa = 3'd2; wd = 4'd3; we = 1;
```

```

22     #5 we = 0;
23     #5 wa = 3'd3; wd = 4'd4; we = 1;
24     #5 we = 0;
25     #5 wa = 3'd4; wd = 4'd5; we = 1;
26     #5 we = 0;
27     #5 wa = 3'd5; wd = 4'd6; we = 1;
28     #5 we = 0;
29     #5 ra0 = 3'd0; ra1 = 3'd1;
30     #5 ra0 = 3'd2; ra1 = 3'd3;
31     #5 ra0 = 3'd4; ra1 = 3'd5;
32     $finish;
33     end
34 endmodule

```

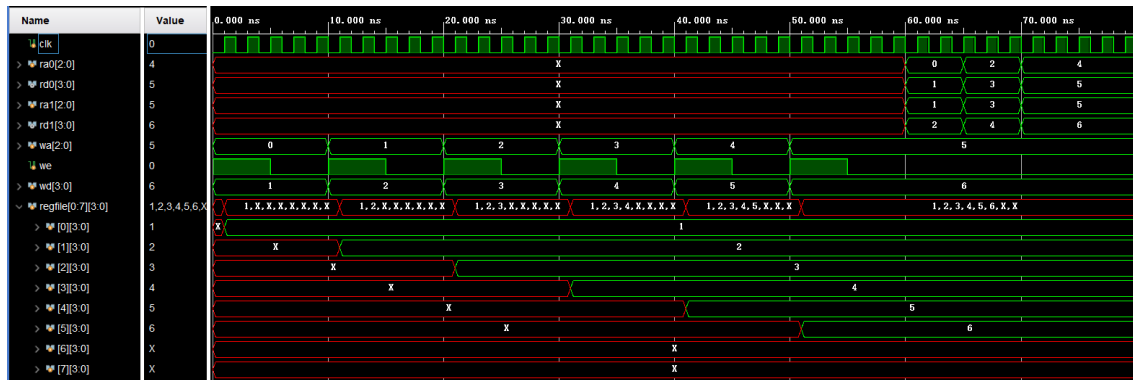

IP核

mem_testbench.v

```


1  module mem_testbench();
2      reg clk;
3      reg we;
4
5      reg [3:0] dis_a;
6      reg [7:0] dis_d;
7      wire [7:0] disout;
8
9      reg [3:0] blk_addra;
10     reg [7:0] blk_dina;
11     wire [7:0] blkout;
12
13     dist_mem_gen_0 dmg(.a(dis_a), .d(dis_d), .clk(clk), .we(we),
        .spo(disout));
14
15     blk_mem_gen_0 bmg(.addra(blk_addra), .clka(clk), .dina(blk_dina),
        .douta(blkout), .ena(1), .wea(we));
16
17     initial clk = 0;
18     always #1 clk=~clk;
19
20     initial begin
21         dis_a = 4'd0; blk_addra = 4'd0; dis_d = 4'd5; blk_dina = 4'd5; #5 we
        = 1; #5 we = 0;
22
23         #5 dis_a = 4'd1; blk_addra = 4'd1; dis_d = 4'd6; blk_dina = 4'd6; #5 we
        = 1; #5 we = 0;

```

```

24
25     #5 dis_a = 4'd2; blk_addra = 4'd2; dis_d = 4'd7; blk_dina = 4'd7; #5 we
= 1; #5 we = 0;
26
27     #5 dis_a = 4'd3; blk_addra = 4'd3; dis_d = 4'd8; blk_dina = 4'd8; #5 we
= 1; #5 we = 0;
28
29     #5 dis_a = 4'd4; blk_addra = 4'd4; dis_d = 4'd9; blk_dina = 4'd9; #5 we
= 1; #5 we = 0;
30
31
32     #10 dis_a = 4'd5; blk_addra = 4'd5;
33     #5 dis_a = 4'd0; blk_addra = 4'd0;
34     #5 dis_a = 4'd1; blk_addra = 4'd1;
35     #5 dis_a = 4'd2; blk_addra = 4'd2;
36     #5 dis_a = 4'd3; blk_addra = 4'd3;
37     #5 dis_a = 4'd4; blk_addra = 4'd4;
38     #5 dis_a = 4'd5; blk_addra = 4'd5;
39     #5 dis_a = 4'd6; blk_addra = 4'd6;
40     #5 dis_a = 4'd7; blk_addra = 4'd7;
41     #5 dis_a = 4'd8; blk_addra = 4'd8;
42     #5 dis_a = 4'd9; blk_addra = 4'd9;
43     #5 dis_a = 4'd10; blk_addra = 4'd10;
44     #5 $finish;
45     end
46 endmodule

```

 

区别：

分布式存储器为read first mode，写入数据时输出端立即出现新写入数据。

块式存储器为write first mode，写入数据后输出端显示写入前的数据。

Queue

- 接口

```

1 module queue(
2     input clk,
3     input rst,
4     input [3:0] in,
5     input enq,
6     input deq,
7     output reg [3:0] out,
8     output full,
9     output emp,
10    // 用于数码管显示
11    output [3:0] seg,
12    output [2:0] an
13 );

```

- 一些准备工作

1. 对出队、入队、重置键取时钟边沿

```
1 wire rstEdge, enqEdge, deqEdge;
2 signal_edge se0(clk, rst, rstEdge);
3 signal_edge se1(clk, enq, enqEdge);
4 signal_edge se2(clk, deq, deqEdge);
```

2. 实例化register file

```
1 reg [2:0] ra;
2 wire [3:0] rd;
3 reg [2:0] wa;
4 reg [3:0] wd;
5 reg we;
6
7 // 用于数码管显示
8 wire [2:0] hexra;
9 wire [3:0] hexrd;
10
11 // register file具有两组读数据端口, 其中一个
12 // 用于出队时读取出队数据, 另一个用于给数码管
13 // 显示数据
14 register_file rf(.clk(clk), .ra0(ra), .rd0(rd), .ra1(hexra),
    .rd1(hexrd), .wa(wa), .we(we), .wd(wd));
```

3. valid 数组

valid 数组是用于标记寄存器堆中有效数据.

有了这个数组后, 我们能很容易地确定 full 和 emp:

```
1 assign full = (valid == 8'hFF);
2 assign emp = (valid == 8'h0);
```

4. head & tail

5. Initialization

```
1 initial begin
2     valid <= 8'b0;
3     head <= 3'b0;
4     tail <= 3'b0;
5     out <= 4'b0;
6
7     afterDeqFlag <= 0;
8 end
```

- Operations -- 出队, 入队, 清零

这些操作都在一个 always block 中实现。

1. Enqueue

1. 将 in 写入 tail 指向的位置 (注意 tail 不指向队列中元素)

1. 向写地址 wa 写入 tail
2. 向写数据 wd 写入 in

3. 将写使能 `we` 置1

4. 在一个时钟周期后清零 `we`

通过在下个周期判断 `we` 的值来决定是否清零

2. `tail` 自增1

3. 维护 `valid`

```
1  always @(posedge clk) begin
2      if(we)begin
3          we <= 0;
4      end
5      ...
6      if(enqEdge && !full)begin
7          tail <= tail + 1;
8          we <= 1;
9          wa <= tail;
10         wd <= in;
11         valid[tail] <= 1'b1;
12         out <= 4'b0;
13     end
14     ...
15 end
```

2. Dequeue

本周期内将读地址写入 `ra`，下个周期内将 `rd` 写入 `out` (使用LED灯显示出队数据)

```
1  always @(posedge clk) begin
2      ...
3      if(afterDeqFlag) begin
4          afterDeqFlag <= 0;
5          out <= rd;
6      end
7      ...
8      else if(deqEdge && !emp)begin
9          head <= head + 1;
10         ra <= head;
11         afterDeqFlag <= 1;
12         valid[head] <= 1'b0;
13     end
14     ...
15 end
```

3. Reset

```
1  always @(posedge clk) begin
2      ...
3      else if(rstEdge)begin
4          head <= 3'b0;
5          tail <= 3'b0;
6          valid <= 8'b0;
7          ra <= 3'b0;
8          out <= 4'b0;
9      end
10 end
```

- Display

将显示功能单独分离到 `SDU` 模块

```
1 module SDU(  
2     input clk,  
3     input[7:0] valid,  
4     output reg [2:0] hexra,  
5     input [3:0] hexrd,  
6     input [2:0] head,  
7     output reg [3:0] seg,  
8     output reg [2:0] an  
9 );  
10 reg [4:0] hexplay_cnt; // For hex_play refreshing.  
11 always@(posedge clk) begin  
12     hexplay_cnt <= hexplay_cnt + 1;  
13 end  
14  
15 always @(posedge clk) begin  
16     // 为使数组中无数据部分对应的数码管不显示, an  
17     // 只在满足valid[an]=1的集合中跳转。当an自增1  
18     // 达到无数据位时(即tail的位置),  
19     // 将其置为队头位置  
20     if(hexplay_cnt == 0)begin  
21         if(!valid[an + 1])  
22             an <= head;  
23         else begin  
24             an <= an + 1;  
25         end  
26     end  
27 end  
28  
29 always @(*) begin  
30     if(valid[an])begin  
31         hexra = an;  
32         seg = hexrd;  
33     end  
34     else  
35         seg = 4'b0;  
36     end  
37 endmodule
```

在主模块中实例化

```
1 SDU sdu(.clk(clk), .valid(valid), .hexra(hexra), .hexrd(hexrd),  
    .head(head), .seg(seg), .an(an));
```


- Simulation

```
1 module queue_testbench();  
2     reg clk;  
3     reg rst;  
4     reg[3:0] in;  
5     reg enq;  
6     reg deq;
```

```

7      wire[3:0] out;
8      wire full;
9      wire emp;
10     wire [3:0] seg;
11     wire [2:0] an;
12
13     queue q(.clk(clk), .rst(rst), .in(in), .enq(enq), .deq(deq),
.out(out), .full(full), .emp(emp), .seg(seg), .an(an));
14
15     initial clk = 0;
16     always #1 clk=~clk;
17
18     initial begin
19         enq = 0; deq = 0; #5
20         in = 3'd1; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
21         in = 3'd2; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
22         in = 3'd3; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
23         in = 3'd4; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
24         in = 3'd5; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
25         in = 3'd6; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
26         in = 3'd7; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
27         in = 3'd8; #5 enq = 1; #5 enq = 0;
28     #20
29     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
30     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
31     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
32     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
33     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
34     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
35     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
36     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
37     #5     deq = 1; #5 deq = 0;
38     #5     rst = 1;
39     $finish;
40     end
41 endmodule

```

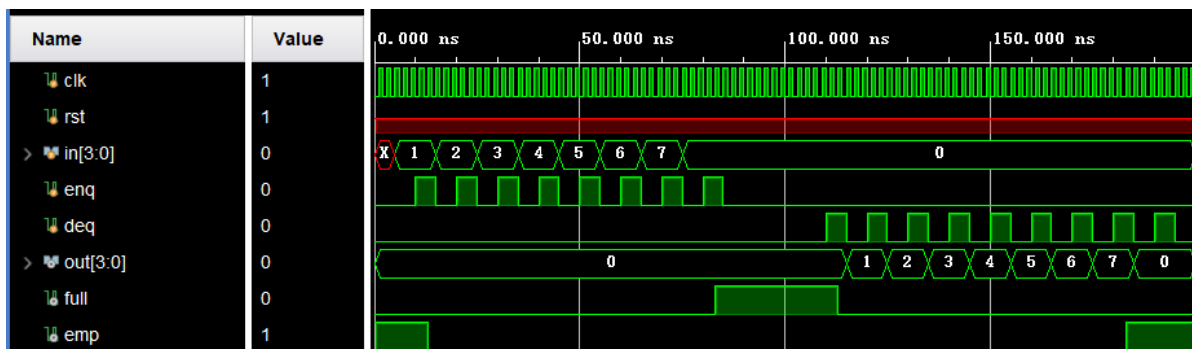


- Run on FPGAOL

enqueue 1




enqueue 2

 

enqueue 3



dequeue

 

dequeue

